

ASSIGNMENT #10

จงวิเคราะห์วงจรต่อไปนี้ โดยแสดง State Equation, State Table, State Diagram พร้อมระบุว่า เป็น Mealy-type หรือ Moore-type FSM

