 


ASSIGNMENT #13

1. จงแสดง excitation Table, Flow Table และ State Diagram ของวงจรต่อไปนี้



2. จงออกแบบวงจร Gated Latch ที่มี 2 Input, G (gate) กับ D (data) และมีสถานะ (state) ทั้งหมดดังแสดงในตารางต่อไปนี้

Gated-Latch Total States

State	Inputs		Output	Comments
	D	G	Q	
a	0	1	0	$D = Q$ because $G = 1$
b	1	1	1	$D = Q$ because $G = 1$
c	0	0	0	After state a or d
d	1	0	0	After state c
e	1	0	1	After state b or f
f	0	0	1	After state e

- (a) จงแสดง Primitive Flow Table
- (b) จงลดรูป Flow Table
- (c) จงแสดง Excitation Table และ Logic Diagram