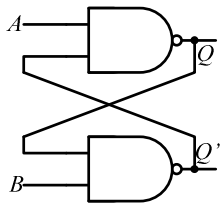


ASSIGNMENT #9


1. จงตอบคำถามเกี่ยวกับวงจรต่อไปนี้



(a) เขียนเงื่อนไขที่ทำให้ได้ output Q, Q' ดังแสดงในรูป

(b) เขียน Characteristic Table


2. จงตอบคำถามเกี่ยวกับวงจรต่อไปนี้

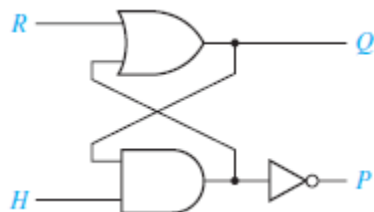

(a) เขียนเงื่อนไขที่ทำให้ได้ output $P=Q'$ ดังแสดงในรูป

(b) เขียน Characteristic Table

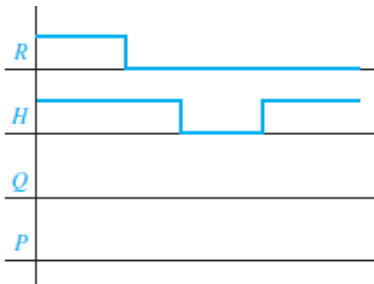(c) เติม Timing Diagram ต่อไปนี้ให้สมบูรณ์



3. จงวิเคราะห์การทำงานของวงจรต่อไปนี้

